


Alumno: ME 23-junio-2014

Ejercicio: Un motor de inducción trifásico de 380 V, 50 Hz, 1.425 rpm, con el estator en estrella, se somete a ensayos y se obtienen los siguientes resultados:


- Ensayo de vacío: 380 V, 6 A, 950 W
- Ensayo a rotor bloqueado: 70 V, 18 A, 1.100 W
- Medida de la resistencia del estator en caliente = 0,60 Ω
- Pérdidas mecánicas = 470 W, que se consideran constantes a las diferentes velocidades.

Determinar:

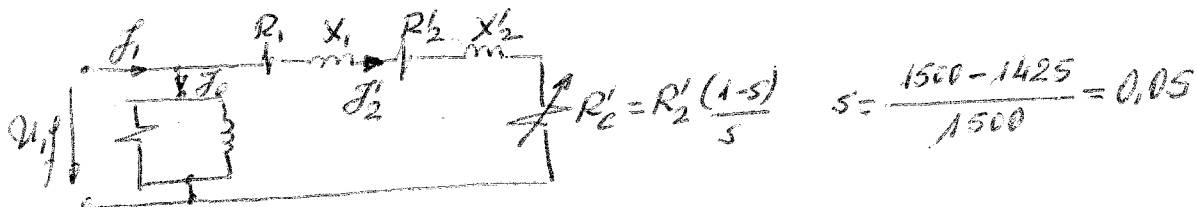- Parámetros del circuito equivalente aproximado no lineal.
- Corrientes de arranque y de plena carga, así como sus correspondientes fdp ($\cos\phi$).
- Pares de arranque, plena carga y máximo.
- Velocidad del motor cuando consume una corriente del 75% de la de arranque y par interno desarrollado por el motor en esa situación.



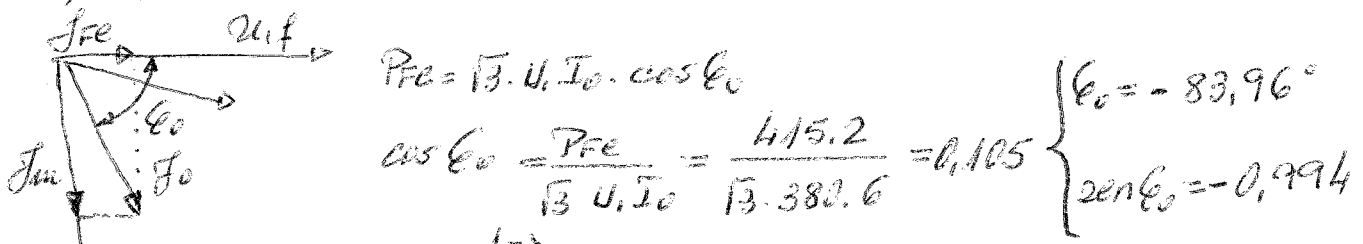
$$a) P_{Fe} = P_0 - P_{mec} - 3R_1 I_0^2 = 950 - 470 - 3 \cdot 0,60 \cdot 6^2 = 415,2 \text{ W}$$



$$\begin{aligned} I_m &= I_0 \cdot \sin \phi_0 = 6 \cdot 0,994 = 5,964 \text{ A} \\ I_{Fe} &= I_0 \cdot \cos \phi_0 = 6 \cdot 0,105 = 0,63 \text{ A} \end{aligned} \quad \left. \begin{aligned} I_0 &= 0,63 - j5,964 \end{aligned} \right\}$$
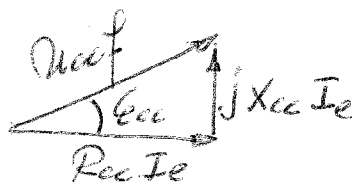
$$R_{Fe} = \frac{U_{if}}{I_{Fe}} = \frac{380}{0,63} = 349,21 \Omega \quad X_m = \frac{U_{if}}{I_m} = \frac{380}{5,964} = 36,89 \Omega$$



$$P_{cc} = \sqrt{3} U_{cc} I_{cc} \cos \phi_{cc}$$


$$\cos \phi_{cc} = \frac{P_{cc}}{\sqrt{3} \cdot U_{cc} \cdot I_{cc}} = \frac{1100}{\sqrt{3} \cdot 70 \cdot 18} = 0,504$$

$$\left. \begin{aligned} \phi_{cc} &= 59,73^\circ \\ \sin \phi_{cc} &= 0,8637 \end{aligned} \right\}$$

$$U_{cc} \cos \phi_{cc} = R_{cc} I_e \Rightarrow R_{cc} = \frac{U_{cc} \cos \phi_{cc}}{I_e} = \frac{70}{18} \cdot 0,504 = 1,13 \Omega$$

$$R_{cc} = R_1 + R'_2 \Rightarrow R'_2 = R_{cc} - R_1 = 1,13 - 0,60 = 0,53 \Omega$$
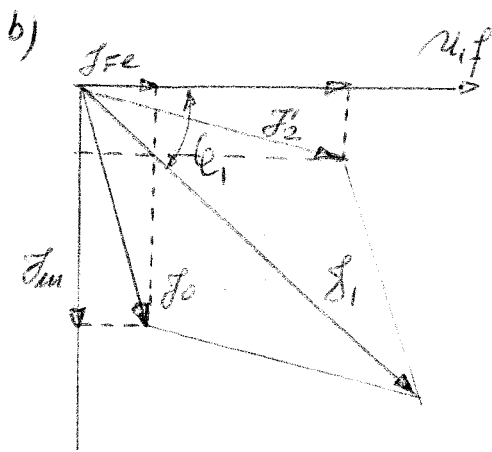
$$U_{cc} \sin \phi_{cc} = X_{cc} I_e \Rightarrow X_{cc} = \frac{U_{cc} \sin \phi_{cc}}{I_e} = \frac{70}{18} \cdot 0,8637 = 1,94 \Omega$$



$$\textcircled{R'_c} = R'_L \frac{(1-s)}{s} = 0,53 \frac{1-0,05}{0,05} = \underline{\underline{10,04 \Omega}}$$

$$\begin{aligned} \underline{Z}_1 &= (0,60 + 0,53 + 10,04) + j1,94 = \\ &= 11,2 + j1,94 = 11,37 \angle 9,83^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \underline{I'_{2n}} &= \frac{\underline{U}_1}{\underline{Z}_1} = \frac{220 \angle 0^\circ}{11,37 \angle 9,83^\circ} = 19,35 \angle -9,83^\circ \\ &= 19,07 - j3,30 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \underline{I'_{fn}} &= \underline{I}_0 + \underline{I'_{2n}} = (0,63 + 19,07) - j(5,964 + 3,30) = 19,7 - j9,264 \\ &= 21,77 \angle -25,18^\circ \end{aligned}$$

$$1-\lambda \Rightarrow \underline{I}_{in} = \underline{I}_{inf} = \underline{21,77 A} \Rightarrow \cos \phi_1 = \cos(-25,18) = \underline{\underline{0,905}}$$

Arrangue. $\underline{I}_{1a} = (0,60 + 0,53) + j1,94 = 1,13 + j1,94 = 2,245 \angle 59,78^\circ$

$$\underline{I'_{2a}} = \frac{\underline{U}_1}{\underline{Z}_{1a}} = \frac{220 \angle 0^\circ}{2,245 \angle 59,78^\circ} = 98 \angle -59,78^\circ = 49,33 - j84,68$$

$$\begin{aligned} \underline{I}_{1a} &= \underline{I}_0 + \underline{I'_{2a}} = (0,63 + 49,33) - j(5,964 + 84,68) = 49,96 - j90,644 \\ &= 103,50 \angle -61,14^\circ \Rightarrow \cos \phi_a = \underline{\underline{0,4827}} \quad \underline{I_{1a}} = \underline{I_{1fa}} (1-\lambda) \end{aligned}$$

c) $s=1$

$$\textcircled{M_a} = \frac{3 \frac{R'_L}{s} \cdot I_{1fa}^2}{\frac{2\pi n_s}{60}} = \frac{3 \cdot \frac{0,53}{1} \cdot 98^2}{\frac{2\pi \cdot 1500}{60}} = \underline{\underline{97,214 \text{ Nm}}}$$

$s=0,05$

$$\textcircled{M_m} = \frac{3 \cdot \frac{0,53}{0,05} \cdot 19,35^2}{\frac{2\pi \cdot 1500}{60}} = \underline{\underline{75,80 \text{ Nm}}}$$

$$\sin = \frac{R'_L}{\sqrt{R_L^2 + X_{ec}^2}} = \frac{0,53}{\sqrt{0,60^2 + 1,94^2}} \Rightarrow$$

$$\sin = 0,261$$

$s=0,261$

$$\textcircled{M_{max}} = \frac{3 \times \frac{0,53}{0,261} \cdot \left(\frac{380}{\sqrt{3}}\right)^2}{\frac{2\pi \cdot 1500}{60} \left[\left(0,60 + \frac{0,53}{0,261}\right)^2 + 1,94^2 \right]} = \underline{\underline{175,69 \text{ Nm}}}$$

$$d) I_2' = \frac{3}{4} \cdot 97,99 = 73,49 \text{ A.}$$

$$X = \frac{E_2'}{S} = \frac{0,53}{S} \quad 73,49 = \frac{\frac{380}{\sqrt{3}}}{\sqrt{(0,60+x)^2 + 1,94^2}}$$

$$73,49 \cdot \sqrt{(0,60+x)^2 + 1,94^2} = 220$$

$$\sqrt{(0,60+x)^2 + 1,94^2} = \frac{220}{73,49}$$

$$(0,60+x)^2 + 1,94^2 = \left(\frac{220}{73,49} \right)^2$$

$$x^2 + 1,20x + 0,36 + 1,94^2 = 8,846$$

$$x^2 + 1,20x - 4,7224 = 0$$

$$x = \frac{-1,20 \pm \sqrt{1,20^2 + 4 \times 4,7224}}{2} = \frac{-1,20 \pm 4,51}{2} = \begin{cases} 1,654 \\ -2,855 \end{cases}$$

$$S = \frac{0,53}{x} = \begin{cases} 0,32 \\ -0,186 \text{ GENERADOR} \end{cases}$$

$$(n_r) = n_s (1-S) = 1500 (1-0,32) = \underline{\underline{1020 \text{ rpm}}}$$

$$(M) = \frac{3 \cdot \frac{0,53}{0,32} \cdot 73,49^2}{\frac{2 \pi \cdot 1500}{60}} = \underline{\underline{170,84 \text{ Nm}}}$$

4102