

Ejercicio 12-2

1.- En el sistema de la figura, calcular las intensidades de línea y las tensiones de fase en la carga, para los siguientes datos:


Tensiones de fase en el generador ideal:

$$\underline{E}_a = 220 \angle 0^\circ \text{ V}, \quad \underline{E}_b = 220 \angle -120^\circ \text{ V}, \quad \underline{E}_c = 220 \angle 120^\circ \text{ V}$$

Impedancia de cada conductor de línea: $\underline{Z}_L = 1 + j0 \, \Omega$

Impedancia de cada fase de la carga en estrella: $\underline{Z} = 8 + j6 \, \Omega$

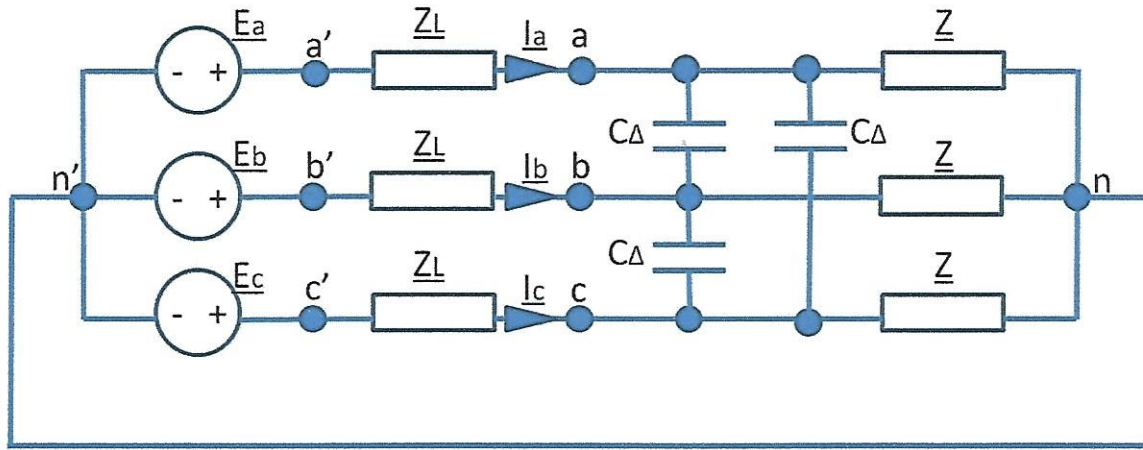Admitancia de cada fase de los condensadores en triángulo: $\underline{Y}_{CD} = j0,02 \text{ S}$



2.- Suponer que $\underline{E}_a = 0 \text{ V}$ y que el resto de los datos se mantiene y calcular de nuevo las intensidades de línea y las tensiones de fase en la carga.

$$Y_{CD} = j0,02 \quad Y_{CY} = 3Y_{CD} = j0,06 \text{ S} \quad Y_L = 1 \text{ S} \quad Y = \frac{1}{Z} = \frac{1}{8+j6} = \frac{1}{10 \angle 36,87^\circ} = 0,08 - j0,06$$

$$Y_L + Y_{CY} + Y = 1 + 0,08 = 1,08 \text{ S} \quad Y_{CL} + Y = j0,06 + 0,08 - j0,06 = 0,08$$

$$u_a = \frac{Y_L \cdot \underline{E}_a}{Y_L + Y_{CY} + Y} = \frac{220 \angle 0^\circ}{1,08} = 203,70 \angle 0^\circ \quad u_c = 203,70 \angle +120^\circ$$

$$u_b = \frac{Y_L \cdot \underline{E}_b}{Y_L + Y_{CY} + Y} = \frac{220 \angle -120^\circ}{1,08} = 203,70 \angle -120^\circ$$


$$I_a = Y_L (\underline{E}_a - u_a) = (Y_{CY} + Y) u_a = 0,08 \cdot 203,70 \angle 0^\circ = 16,296 \angle 0^\circ$$

$$I_b = Y_L (\underline{E}_b - u_b) = (Y_{CY} + Y) u_b = 0,08 \cdot 203,70 \angle -120^\circ = 16,296 \angle -120^\circ$$

$$I_c = Y_L (\underline{E}_c - u_c) = (Y_{CY} + Y) u_c = 16,296 \angle 120^\circ$$

Teorema de Millman $\Rightarrow V_{n'n} = \frac{\sum_{k=1}^n V_k \cdot \frac{1}{Z_k}}{\sum_{k=1}^n \frac{1}{Z_k}}$

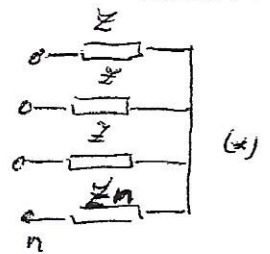$\Rightarrow Y_a = Y_b = Y_c = \dots = 1,08$




$$V_{n'n} = \frac{E_a Y_a + E_b Y_b + E_c Y_c}{Y_a + Y_b + Y_c + Y_n} = \frac{Y_a (E_a + E_b + E_c)}{3Y_a + Y_n} \quad (2)$$

(*) $Z_m = \frac{1}{3} \frac{Z_1^2}{Z_1 + Z_2} \Rightarrow Y_n = \frac{3(Z_1 + Z_2)}{Z_1^2} = \frac{3(\frac{1}{Y_1} + \frac{1}{Y_2})}{(\frac{1}{Y_1})^2} = \frac{3(\frac{Y_1 + Y_2}{Y_1 \cdot Y_2})}{(\frac{1}{Y_1})^2} \Rightarrow$

$$Y_n = 3 \left(\frac{Y_1 + Y_2}{Y_1 \cdot Y_2} \right) Y_1^2 = 3 \frac{(Y_1 + Y_2) Y_1}{Y_2} \quad \begin{cases} Y_1 + Y_2 = Y + Y_{ca} = 0,08 \text{ s} \\ Y_1 = \frac{1}{8+j6} = Y \quad Y_2 = Y_{ca} = 0,06 \text{ s} \end{cases}$$

$$= \frac{3 \cdot 0,08 \cdot (\frac{1}{8+j6})}{j0,06} = \frac{0,24}{j0,06(8+j6)} = \frac{0,24}{j0,48 - 0,36} = \frac{-0,24}{(0,36 - j0,48)} \Rightarrow$$
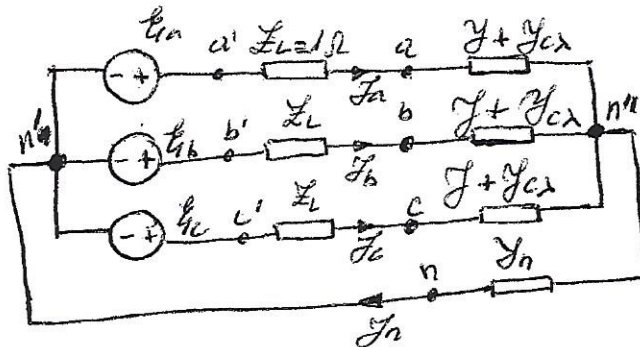
$$Y_n = \frac{-0,24(0,36 + j0,48)}{(0,36 - j0,48)(0,36 + j0,48)} = \frac{-0,24(0,36 + j0,48)}{0,36} = -0,24 - j0,32$$



$$Y_n = \frac{(Y + Y_{ca}) \cdot Y_L}{Y + Y_{ca} + Y_L} = (1)$$

$$\begin{cases} Y + Y_{ca} + Y_L = 1,08 \text{ s} \\ Y + Y_{ca} = 0,08 \text{ s} \\ Y_L = 1 \text{ s} \end{cases}$$

$$Y = \frac{1}{Z} = \frac{1}{8+j6} = \frac{8-j6}{64+36} = 0,08 - j0,06$$

$$Y + Y_{ca} = 0,08 - j0,06 + j0,06 = 0,08$$

(1) $Y_n = \frac{0,08 \cdot 1}{1,08} = 0,074 \text{ s}$

(2)
$$V_{n'n} = \frac{0,074(0 + 220 \angle -120 + 220 \angle 120)}{3 \cdot 0,074 - 0,24 - j0,32} = \frac{0,074 \cdot 2 \cdot 220 \cos 120}{-(0,018 + j0,32)} = \frac{0,074 \cdot 2 \cdot 220 \cdot \cos 120 (0,018 - j0,32)}{-(0,018 + j0,32)(0,018 - j0,32)} = \frac{16,28(0,018 - j0,32)}{0,1027} =$$

$$= 158,48 (0,018 - j0,32) = 2,85 - j50,71 = 50,79 \angle -86,78$$

$$I_a = Y_Y (\overset{0}{E_a} - U_{n''n'}) = -Y_Y U_{n''n'} = -0,074 (2,85 - j50,71) = -0,2109 + j3,7525 = \underline{\underline{3,758 \angle 93,22^\circ}}$$

$$\begin{aligned} I_b &= Y_Y (E_b - U_{n''n'}) = 0,074 (220 \angle -120^\circ - 50,79 \angle -86,78^\circ) = \\ &= 0,074 [(220 \cos(+120^\circ) + j220 \sin(-120^\circ) - (2,85 - j50,71)] \\ &= 0,074 [-110 - j190,52 - 2,85 + j50,71] \\ &= -0,074 (112,85 + j139,81) = (-8,35 - j10,346) = \underline{\underline{13,30 \angle -128,97^\circ}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_c &= Y_Y (E_c - U_{n''n'}) = 0,074 (220 \angle 120^\circ - 50,79 \angle -86,78^\circ) = \\ &= 0,074 [(220 \cos 120^\circ + j220 \sin 120^\circ) - (2,85 - j50,71)] \\ &= 0,074 (-110 + j190,52 - 2,85 + j50,71) = \\ &= 0,074 (-112,85 + j241,23) = -8,35 + j17,85 \\ &= \underline{\underline{19,71 \angle 115,04^\circ}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_n &= I_a + I_b + I_c = Y_n U_{n''n'} \\ &= (-0,24 - j0,32)(2,85 - j50,71) = -16,91 + j11,258 = \underline{\underline{20,32 \angle 146,3^\circ}} \end{aligned}$$

El neutro n'' no es el neutro de la impedancia Z del circuito original.
Las tensiones de fase en la carga Z son:

$$U_{an} = \frac{I_a}{Y_Y + Y} + U_{n''n'} = -\frac{I_a}{Y_{L1}} + \overset{0}{E_a} = -I_a = 0,2109 - j3,7525 = \underline{\underline{3,758 \angle -86,78^\circ}}$$

$$\begin{aligned} U_{bn} &= \frac{I_b}{Y_Y + Y} + U_{n''n'} = -\frac{I_b}{Y_L} + E_b = 8,35 + j10,346 + (-110 - j190,52) \\ &= -101,65 - j180,174 = \underline{\underline{206,84 \angle -119,43^\circ}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} U_{cn} &= \frac{I_c}{Y_Y + Y} + U_{n''n'} = -\frac{I_c}{Y_L} + E_c = -8,35 + j17,85 + (-110 + j190,52) \\ &= -118,35 + j208,37 = \underline{\underline{239,63 \angle 119,60^\circ}} \end{aligned}$$